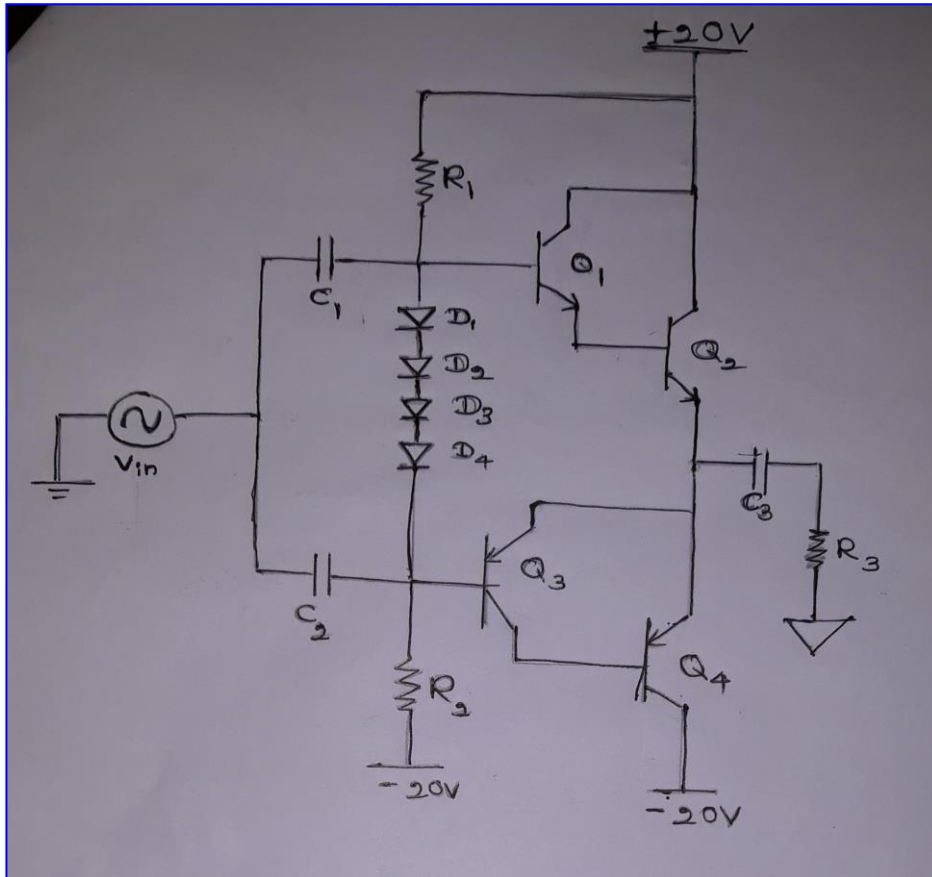


Q1.



Base Emitter Voltage of a Transistor – 0.7V  
 Maximum Output Current  $I_{max}$  - 3A  
 Current Gain – 50  
 Supply Voltage - +20V, -20V  
 Output Power – 22.5W

Signal Diodes – D1, D2, D3, D4

- 1N4148

Capacitors –

- C1 – 1uF
- C2 – 1uF
- C3 – 1uF

Transistors –

- Q1 – 2N3904 (NPN)
- Q2 – 2N3904 (NPN)
- Q3 – 2N3906 (PNP)
- Q4 – 2N3906 (PNP)

Resistors –

- R1 – 1K
- R2 – 1K

\*Complementary Symmetry is used.

Total Current Gain –  $h_{1x}h_2 = 50 \times 50 = 2500$


$I_{base} = 3A/2500 = 1.2mA$

$I_{bias} = 1.2mA \times 50 = \underline{60mA}$

$V_{bias}$  per Darlington pair =  $0.7V \times 2 = 1.4V$

$V_{bias}$  Total =  $1.4V \times 2 = \underline{2.8V}$

Q2.

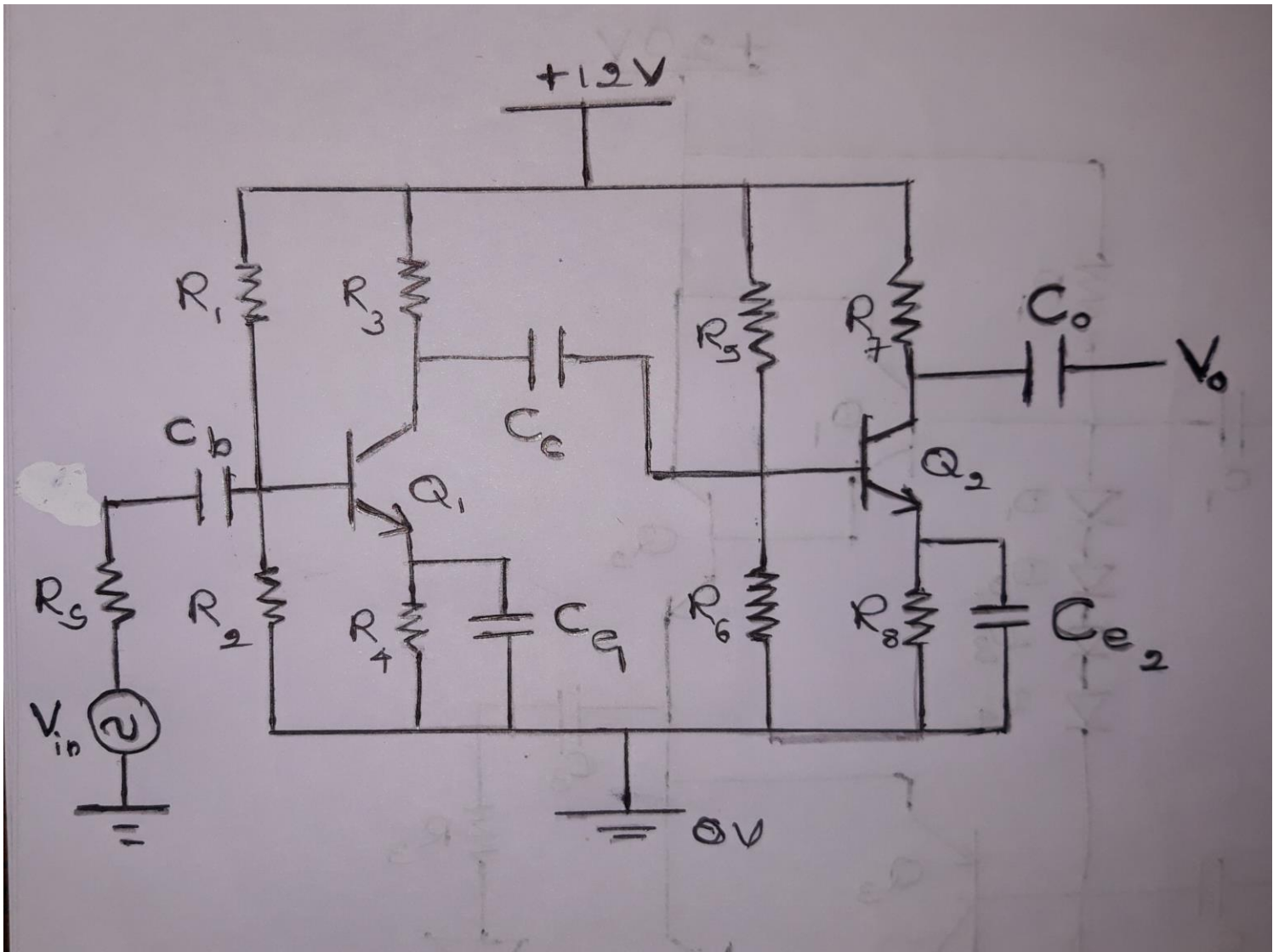

### Given

$A = 200$	$X_i = 10\text{k}\Omega$
$C_{BC} = 2\text{pF}$	$X_o = 6\text{k}\Omega$
$C_{BE} = 6\text{pF}$	$f_L = 15\text{kHz}$
$R_S = 500\Omega$	$V_{BE} = 0.5\text{V}$
$V_{BE} = 0.5\text{V}$	$R_L = 15\text{k}\Omega$

### Take

$R_1 = 150\text{k}\Omega$
$R_2 = 150\text{k}\Omega$
$C_C = 2\text{nF}$

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_s + X_{in})C_b}$$

$$15000 = \frac{1}{2\pi(500 + 10000)C_b}$$

$$C_b = 1.01 \times 10^{-9} \text{F}$$

$$C_b = \underline{\underline{1 \text{Nf}}}$$

### **In Q1**

$$I_b \sim 0 \text{A}$$

$$V_b = 12\text{V}/2 = 6\text{V}$$

$$V_e = V_b - 0.5\text{V} = 6\text{V} - 0.5\text{V} = 5.5\text{V}$$

$$I_e = 5.5/R_4 \sim I_c$$

$$A = 200 = I_e / V_t \times R_3$$

$$R_3 / R_4 = 0.9091$$

$$\text{Take } R_4 = \underline{\underline{10 \text{k}\Omega}} \quad R_3 \sim \underline{\underline{9 \text{k}\Omega}}$$

$$\begin{aligned} V_c &= 12\text{V} - I_c \times R_3 = 12\text{V} - 5.5/R_4 \times R_3 \\ &= 12\text{V} - 7 \times 0.9091\text{V} = 5.636\text{V} \end{aligned}$$

$$R_6 / R_5 = 5.636 / (12 - 5.636) = 0.8856$$

$$\text{Take } R_5 = \underline{\underline{10 \text{k}\Omega}} \quad R_6 \sim \underline{\underline{9 \text{k}\Omega}}$$

## In Q2

$$I_b \sim 0A$$

$$V_b = 5.636V$$

$$V_e = V_b - 0.5V = 5.636V - 0.5V = 5.136V$$

$$I_e = 5.136/R_8 \sim I_c$$

$$A = 200 = I_e / V_t \times R_7$$

$$R_7 / R_8 = 0.9735$$

$$\text{Take } R_8 = \underline{10 \text{ k}\Omega} \quad R_7 \sim \underline{10 \text{ k}\Omega}$$

$$\begin{aligned} V_c &= 12V - I_c \times R_7 = 12V - 5.136/R_8 \times R_7 \\ &= 12V - 5.136 \times 0.9735V = 7V \end{aligned}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_L + X_o)C_o}$$

$$15000 = \frac{1}{2\pi(15000 + 6000)C_o}$$

$$\underline{C_o = 500pF}$$